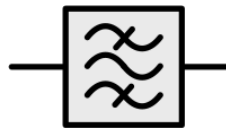


# Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum Projekt feladat dokumentáció

**Projekt tervező:** Paróczy Dános Attila

**Számítógépes szimuláció: Sáváteresztő szűrő működése**



A sáváteresztő szűrő egy olyan elektronikai eszköz, amely egy meghatározott frekvenciasávot átenged, miközben az ezen kívül eső alacsonyabb és magasabb frekvenciákat elnyomja. Ezen szűrők széles körben alkalmazhatók különböző területeken, mint például a rádiótechnika, a hangfeldolgozás és a digitális jelfeldolgozás.


A sáváteresztő szűrők két fő részből épülnek fel: egy aluláteresztő szűrőből, amely a magasabb frekvenciákat szűri ki, és egy felüláteresztő szűrőből, amely az alacsonyabb frekvenciákat blokkolja. Ezen komponensek együttes működése biztosítja azt a frekvenciatartományt, amelyet a szűrő átereszt, miközben más frekvenciák elnyomásra kerülnek.

A passzív sáváteresztő szűrők általában ellenállásokból és kondenzátorokból készülnek, míg az aktív szűrők műveleti erősítők használatával képesek növelni az áramkör teljesítményét, és pontosabb vezérlést biztosítanak.

A rádiótechnikában a sáváteresztő szűrők kulcsszerepet játszanak, mivel lehetővé teszik a különböző rádiófrekvenciás csatornák pontos kiválasztását és az interferenciák csökkentését. E szűrők alkalmazása széles körben elterjedt az antennarendszerekben, adó-vevő rendszerekben és más rádiófrekvenciás (RF) rendszerekben.

A hangtechnikában is elterjedtek, például hangszórók keresztváltó áramköreiben, ahol a különböző frekvenciatartományokat különböző hangszórók között osztják szét.

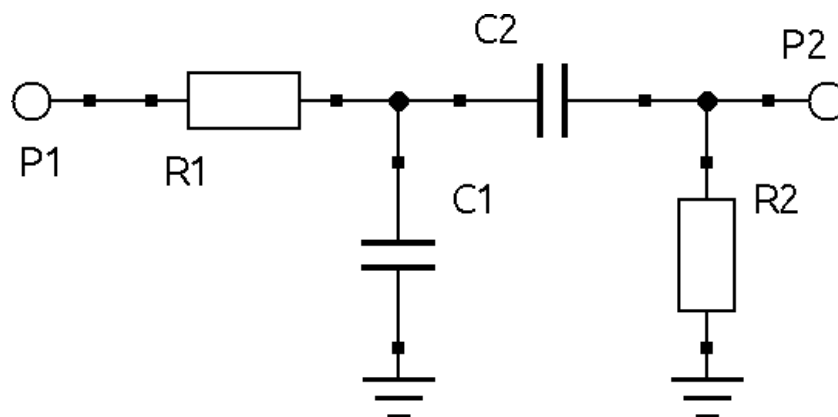Egy RC alapú sáváteresztő szűrő kapcsolási rajza és annak szimulációs eredményei is bemutathatók, amelyek egy olyan áramkört ábrázolnak, amely két ellenállásból és két kondenzátorból áll. Ezek az alkatrészek biztosítják a felül- és aluláteresztő tulajdonságokat.



A fenti képen egy sáváteresztő szűrő kapcsolási rajza látható, amely két kondenzátorból (C1 és C2) és két ellenállásból (R1 és R2) épül fel. A bemeneti jel a P1 ponton érkezik, és a szűrt kimeneti jel a P2 ponton jelenik meg. Az áramkör célja, hogy egy meghatározott frekvenciasávot átengedjen, miközben a többi, kívül eső frekvenciát csillapítja. A kondenzátorok és ellenállások megfelelő választása lehetővé teszi a kívánt sáv szélesség és a szűrő hatásosságának optimalizálását, így biztosítva a kívánt frekvenciatartomány pontos áteresztését.

### Önreflexió:

A sáváteresztő szűrők működésének megértése során fontos felismernünk, hogy ezek a szűrők egy meghatározott frekvenciatartományt engednek át, miközben más frekvenciákat blokkolnak. Az alul- és felüláteresztő szűrők kombinációja biztosítja, hogy a kívánt sáv áteresztésre kerüljön, míg a kívül eső frekvenciák csillapításra kerülnek. A szűrők tervezése során az alkatrészek pontos értékeinek kiválasztása kulcsfontosságú a kívánt frekvenciasáv eléréséhez. A megértésük segít a különböző elektronikai rendszerekben való hatékony alkalmazásukban, legyen szó rádiótechnikáról, hangfeldolgozásról vagy digitális jelfeldolgozásról.